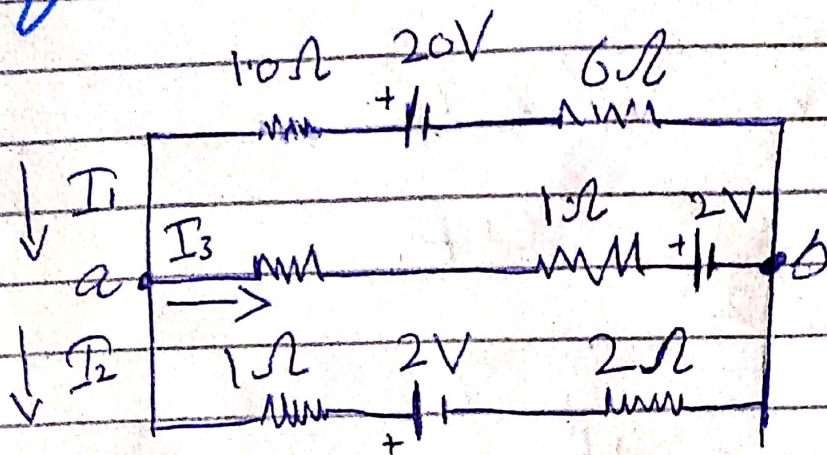


Hamza Mehmoed

Applied Physics:-

Quiz # 2:-

Solve the following circuit to find unknown current I_1 , I_2 , I_3 .



Given: $10\Omega + 10 = 20V$

current in loop 1 (A) = $1A = R_a$

Resistance in loop 2

$$R_b = 6\Omega$$

$$\text{current in } a = R_a = 4\Omega$$

$$R_b = 1\Omega$$

$$R_c = 1\Omega$$

$$R_d = 2\Omega$$

$$E_{mf} = E_1 = 2V$$

$$E_{mf2} = E_2 = 2V$$

Apply KCL in loop 1

$$E_1 = V - I_1 R_1 + I_1 R_2 + I_3 R_3 - E_2 - I_2 R_4$$

$$= 20V - I_1 (1\Omega) + I_1 (4\Omega) + I_1 (1\Omega)$$

$$= 20V - 2V - I_1 (2\Omega)$$

$$= 20V - 2V - I_2 (2\Omega)$$

$$18V = I (2\Omega)$$

$$I = \frac{18}{2} = 9A$$

$$\boxed{I_1 = 9A}$$

loop 2 :-

$$2V - I_2 (1\Omega) - I_2 (1\Omega) - E_2 =$$